



存储电路·专题01·锁存器



罗小罗同学

日拱一卒无有尽，功不唐捐终入海。

关注他

13 人赞同了该文章

一、基本双稳态电路

将两个非门 G_1 和 G_2 接成如图5.1.1所示的交叉耦合形式，则构成最基本的双稳态电路。

 


图 5.1.1 最基本的双稳态电路

从图5.1.1所示电路的逻辑关系可知，若 $Q = 0$ ，经非门 G_2 反相，则 $\bar{Q} = 1$ 。 \bar{Q} 反馈到 G_1 输入端，又保证了 $Q = 0$ 。

由于两个非门**首尾相接的逻辑锁定**，因而电路能自行保持在 $Q = 0$ 、 $\bar{Q} = 1$ 的状态，形成第一种稳定状态。反之，若 $Q = 1$ ， $\bar{Q} = 0$ ，则形成第二种稳定状态。在两种稳定状态中，输出端 Q 和 \bar{Q} 总是**逻辑互补**的。可以定义 $Q = 0$ 为整个电路的0状态， $Q = 1$ 则是1状态。

电路进入其中任意一种逻辑状态都能长期保持下去，并可以通过 Q 端电平检测出来，因此，**它具有存储1位二进制数据的功能**。

像图5.1.1所示电路这样，**具有0、1两种逻辑状态，一旦进入其中一种状态，就能长期保持不变的单元电路，称为双稳态存储电路，简称【双稳态】电路**。本节所讨论的锁存器即属于双稳态电路。

可以看出，图5.1.1 所示双稳态电路的功能极不完备。**在接通电源后，它可能【随机进入】0状态或1状态，因为没有控制机构，所以也无法在运行中改变和控制它的状态，从而【不能作为】存储电路使用**。

但是，**该电路是各种锁存器、触发器等存储单元的【基础】**。

二、SR锁存器

锁存器（*Latch*）是一种对**【脉冲电平敏感】**的双稳态电路，它具有0和1两个稳定状态，一旦状态被确定，就能自行保持，直到有外部特定输入脉冲电平作用在电路一定位置时，才有可能改变状态。这种特性可以用于置入和存储1位二进制数据。

常见的SR锁存器可分为以下几种

1、基本SR锁存器（或非门）	2、基本SR锁存器（与非门）
3、门控SR锁存器（普通门）	4、门控SR锁存器（CMOS门）

——1）基本SR锁存器（或非门）

将图5.1.1中双稳态电路的**非门换成或非门**，则构成图5.2.1（a）所示的基本 SR 锁存器。

收起

双稳态电路

锁存器

基本SR锁存器（或非...

基本SR锁存器（与非...

门控SR锁存器（普通...

门控SR锁存器（CM...

寄存器

传输门控 D锁存器

逻辑门控D锁存器


74HC/HCT373（8D...

器的动态特性

基本SR锁存器的动态...

D锁存器的动态特性

-

 

它是一种具有最简单控制功能的双稳态电路。图中， S 和 R 是两个输入端， Q 和 \bar{Q} 是两个输出端。

定义 $Q = 0$ 且 $\bar{Q} = 1$ 为整个锁存器的 0 状态， $Q = 1$ 且 $\bar{Q} = 0$ 则是锁存器的 1 状态。

下面根据 S 、 R 的 4 种输入状态组合来分析它的工作原理。

一、基本 SR 锁存器的工作原理

$Q = \overline{R + \bar{Q}}$; $\bar{Q} = \overline{S + Q}$

1) $S = 0, R = 0$

$Q = \overline{0 + \bar{Q}} = Q$; $\bar{Q} = \overline{0 + Q} = \bar{Q}$ \Rightarrow S, R 对 Q, \bar{Q} 无效 \Rightarrow 电路状态不变

\Rightarrow 此时电路功能与基本双稳态电路相同，可存储 1 位二进制数据

2) $S = 0, R = 1$

$Q = \overline{R + \bar{Q}} = \bar{1} = 0$; $\bar{Q} = \overline{Q + S} = \bar{0} = 1$ $\Rightarrow Q = 0$, 处于“0 状态”

\Rightarrow 锁存器置 0，故 R 端称为置位（置 0）输入端；当 $R=1$ 信号消失时，则电路返回“ $S=0, R=0$ ”的状态，使锁存器的 0 状态得以保持。

3) $S = 1, R = 0$

$Q = \overline{R + \bar{Q}} = Q$; $\bar{Q} = \overline{Q + S} = \bar{1} = 0$ $\Rightarrow Q = 1$, 处于“1 状态”

\Rightarrow 锁存器置 1，故 S 端称为置位（置 1）输入端；当 $S=1$ 信号消失时，则电路返回“ $S=0, R=0$ ”的状态，使锁存器的 1 状态得以保持。

4) $S = 1, R = 1$


$Q = \overline{R + \bar{Q}} = 0$, $\bar{Q} = \overline{Q + S} = 0$ \Rightarrow 无论 Q, \bar{Q} 原来处于何种状态， $S=R=1$ 将使锁存器处于既非 0，又非 1 的非定义状态 $\Rightarrow S, R$ 同时回到 0 时，无法确定状态

\Rightarrow 为保证 SR 锁存器始终工作于定义状态，输入信号应遵守 $SR=0$ 的条件。

由上述分析可得基本 SR 锁存器的功能表，如表 5.2.1 所示。表中的 4 行内容分别对应于上面四种输入输出状态。

表 5.2.1 用或非门构成基本 SR 锁存器的功能表				
S	R	Q	\bar{Q}	功能
0	0	不变	不变	保持
0	1	0	1	置 0
1	0	1	0	置 1
1	1	0	0	非定义状态

图 5.2.1 (b) 所示为基本 SR 锁存器的逻辑符号， S 和 R 分别为置位端和复位端， Q 和 \bar{Q} 为互补的两个输出端，其中 \bar{Q} 输出锁存器的非状态，所以用小圆圈示之。

 

(b)

这样，不通过图5.2.1 (a) 的逻辑门电路，仅从抽象的逻辑符号也可以理解基本 **SR** 锁存器各输入、输出信号之间的逻辑关系。

基本 **SR** 锁存器的数据保持、置0和置1功能，是一个可实际应用的存储单元最基本的逻辑功能。基本 SR 锁存器的典型工作波形如图5.2.2所示。

 


图 5.2.2 基本 **SR** 锁存器的典型工作波形

——2) 基本**SR**锁存器 (与非门)

基本 **SR** 锁存器也可以用与非门构成，其逻辑原理图和逻辑符号如图5.2.5所示。

图5.2.5 (a) 中的两个与非门是用其等效符号表示的 ($\bar{a} + \bar{b} = \overline{ab}$)，由图可分析出当 S、R 为不同输入状态组合时锁存器的状态，如表5.2.2所示。

注意：此处S与R均为“低有效”

当输入为 $\bar{S}=\bar{R}=0$ 时， $Q=1$ 、 $\bar{Q}=1$ ，该锁存器处于非定义状态，因此工作时应当受到 $\bar{S} + \bar{R} = \bar{SR}=1$ 的条件约束，即同样应遵守 $SR=0$ 的约束条件。

与前述或非门构成的基本 SR 锁存器不同，这种锁存器的输入信号 \bar{S} 和 \bar{R} 以逻辑0作为有效作用信号，因而在图5.2.5 (b) 所示逻辑符号中，在输入端用小圆圈表示。

为了区别，这种锁存器有时也称为基本SR锁存器。

——3) 门控SR锁存器（普通门）

前面所讨论的基本 SR 锁存器的输出状态是由输入信号 S 或 R 直接控制的，而图5.2.8 (a) 所示电路在基本 SR 锁存器输入端增加了一对逻辑门 G_3 、 G_4 ，用使能信号 E 控制锁存器在某一指定时刻，根据 S、R 输入信号确定输出状态。

这种锁存器称为门控 SR 锁存器。通过控制 E 端电平，可以实现多个锁存器【同步】的数据锁存。

从图5.2.8 (a) 可以看出，当 $E=0$ 时， $Q_3=Q_4=0$ ，S、R 端的逻辑状态不会影响到锁存器的状态；当 $E=1$ 时，S、R 端的信号被传送到基本 SR 锁存器的输入端，从而可确定 Q 和 \bar{Q} 端的状态，其功能与表5.2.1一致。

若 $E=1$ 时输入信号 $S=R=1$ ，则 $Q=\bar{Q}=0$ ，锁存器将处于非定义的逻辑状态。当 E 恢复为0时，由于 Q_3 、 Q_4 同时回到0，将不能确定锁存器的状态。

因此，应用这种锁存器必须更严格地遵守 $SR=0$ 的约束条件。由于约束条件造成的应用限制，因而很少有独立的门控 SR 锁存器产品。但是，在许多中、大规模集成电路中时常应用这种锁存器，或用它构成触发器或存储器。所以，SR 锁存器仍是重要的基本逻辑单元。

图5.2.8 (b) 所示是门控 SR 锁存器的逻辑符号。其方框内用 C1 和 1R、1S 表达内部逻辑之间

号"1"作为前缀。图5.2.8 (b) 中所示的两个输出端 Q 和 \bar{Q} 其意义与图5.2.1 (b) 所示基本 SR 锁存器相同。

——4) 门控SR锁存器 (CMOS门)

图5.2.10 所示是一种 CMOS 集成电路中常用的门控 SR 锁存器晶体管级电路。

它仅用6个 NMOS 管和两个 PMOS 管便实现了图5.2.8 (a) 所示的两个与门和两个或非门的逻辑功能，而没有使用标准 CMOS 门电路，从而省却了一些 PMOS 晶体管。

由于一般 CMOS 与或非门中的 PMOS 管占据芯片的面积远大于相应的 NMOS 管，所以图5.2.10 所示电路的简化有效缩小了锁存器在集成电路芯片中所占的空间。

在正常逻辑状态下，该电路只在状态转换瞬间存在一定的工作电流，静态功耗极微。但需要注意，如果在 $E=1$ 的同时 $S=R=1$ ，则 $T_1 \sim T_3$ 和 $T_5 \sim T_7$ 均处于导通状态，将使电路功耗剧增。因此，在集成电路结构设计时必须考虑到严格遵守 $SR=0$ 的约束条件，保证在任何时候都不出现 $S=R=1$ 的情况。

补充：晶体管级电路的分析

三、D锁存器

与 SR 锁存器不同，D 锁存器在工作中不存在非定义状态，因而得到广泛应用。

目前，CMOS 集成电路主要采用传输门控 D锁存器和逻辑门控 D 锁存器两种电路结构形式，特别是前者电路结构简单、在芯片中占用面积小而更受青睐。

——1) 传输门控 D锁存器

在图5.1.1的双稳态电路中插入两个传输门TG_{1}和TG_{2}，则可构成如图5.3.1（a）所示的传输门控 D锁存器，图5.3.1（b）所示是它的逻辑符号。

当 $E=1$ 时, $\bar{C}=0$, $C=1$, $TG_{\{1\}}$ 导通, $TG_{\{2\}}$ 断开, 如图5.3.2 (a) 所示。

输入数据 D 经 $G_{\{1\}}$ 、 $G_{\{2\}}$ 两个非门, 使 $Q=D$, $\bar{Q}=\bar{D}$ 。显然, 这时 Q 端跟随输入信号 D 的变化。

当 $E=0$ 时, $\bar{C}=1$, $C=0$, $TG_{\{1\}}$ 断开, $TG_{\{2\}}$ 导通, 如图5.3.2 (b) 所示, 其原理与图 5.1.1所示双稳态电路相同。

由于 $G_{\{1\}}$ 、 $G_{\{2\}}$ 输入端存在的分布电容对逻辑电平有暂短的保持作用、在两个传输门状态转换瞬间并不影响电路的输出状态。之后, 电路将被锁定在 E 信号由1变0前瞬间 D 信号所确定的状态, 在 $E=0$ 的条件下可保持锁存器状态不变, 使1位二进制数据得以存储。

表5.3.1概括了 D 锁存器的功能。由于这种锁存器在 $E=1$ 时 Q 端可跟随 D 端的逻辑状态变化, 故又称为透明锁存器。

——2) 逻辑门控D锁存器

图5.3.3所示为逻辑门控 D 锁存器的逻辑电路, 它在门控 SR 锁存器的 S 和 R 输入端之间连接了一态。

逻辑门控 D 锁存器的原理分析如下：

由上述分析可知，图 5.3.3 所示电路的逻辑功能与表5.3.1描述的一致。

又由于它的逻辑功能与传输门控 D 锁存器完全相同，所以逻辑符号亦相同。

——3) 74HC/HCT373 (8D锁存器)

图5.3.5为大规模集成的 CMOS 八 D 锁存器 74HC/HCT373 的内部逻辑图，其核心电路是8个如图5.3.1 (a) 所示的传输门控 D 锁存器。

8个锁存器共用同一对互补的传输门控制信号 C 和 \bar{C} ，这对信号又由锁存使能信号LE 所驱动。

当 LE 为高电平时，允许各 D 锁存器的输出跟随相应输入信号的变化；LE 为低电平时则保持状态不变。

8个 D 锁存器输出端都带有【三态门】，当输出三态门使能信号 \bar{OE} 为低电平时，三态门有效。输出锁存的信号；当 \bar{OE} 为高电平时，输出处于高阻状态。

机或计算机的总线传输电路。

根据LE 和 $\overline{\text{OE}}$ 的不同逻辑电平，74 HC/HCT373 可分为三种工作模式：

①使能和读锁存器（传送模式）	②锁存和读锁存器	③禁止输出
----------------	----------	-------

表5.3.2 所示为其功能表。

四、锁存器的动态特性

——1) 基本SR锁存器的动态特性

此前的讨论仅考虑了电路的逻辑关系，没有涉及门电路输出信号对输入信号的【时间延迟】，即电路的【动态特性】，而构成图5.2.1（a）所示电路的两个或非门在工作时都存在一定的【传输延迟】。

当输入信号 S 或 R 变为高电平后，输出信号 Q 或 $\overline{\text{Q}}$ 需要经过一定延迟才会产生变化。

这种延迟有时会影响到被其驱动的后续电路的动作，可能造成错误的逻辑输出或出现工作不稳定的情况。此外，为保证锁存器状态可靠转换，对输入信号也需要有一定的时间要求。

定时图是表达时序电路动态特性的工具之一，它表达了电路动作过程中，输出对输入信号响应的延迟时间，以及对各输入信号的时间要求。图5.2.4是基本 SR 锁存器的定时图。

图中，脉冲信号的上升沿和下降沿均用斜线表达，表示存在一定的上升时间和下降时间，脉冲沿的【基准时间】定位在上升沿和下降沿的 50%。

传输延迟时间 t_{pLH} 和 t_{pHL}

如图5.2.4所示，当置1信号 S 上升为高电平时，需要一定的传输延迟时间 t_{pLH} 之后， Q 端才转换为高电平。同样，置0信号 R 作用于电路， Q 端电平也经一定的传输延迟时间 t_{pHL} 才变化为0。 \bar{Q} 端的变化相对于输入信号 S 或 R 的变化也存在一定的传输延迟。

这里，把 t_{pLH} 和 t_{pHL} 定义为基本 SR 锁存器的传输延迟时间。对于具体电路，由于信号通过的路径不同， t_{pLH} 和 t_{pHL} 一般不完全相等。

脉冲宽度 t_{w}

基本 SR 锁存器工作时，必须保证 S 和 R 的高电平脉冲宽度不小于某一最小值 t_{w} 。

例如，图5.2.4中的 t_{w1} 和 t_{w2} 均满足要求，从而电路能可靠地实现翻转。如果加在 S 或 R 端的脉冲宽度过窄，如图5.2.4所示宽度为 t_{w3} 的【窄脉冲】，在 Q 端电压尚未越过逻辑阈值电平时， S 端的高电平就被撤除，电路可能又回到原来的状态，或者使 Q 的最终状态不能确定。

所以基本 SR 锁存器应用中要求输入信号 S 和 R 的脉冲宽度必须不小于一个最低限值 t_{w} ，才能保证在 S 或 R 脉冲作用之后有确定的状态。

——2) D锁存器的动态特性

图5.3.8所示是 D 锁存器的定时图，对于传输门控和逻辑门控两种电路结构的 D 锁存器都是适用的，只是具体参数值有所差异。下面对各参数进行说明。

t_{pd} 是输出信号对输入信号的响应延迟时间，对于 D 锁存器则是指 D 信号和 E 信号共同作用后，Q（或 \bar{Q} ）端响应的延迟时间。

图5.3.8中所示 $t_{pLH}(D-Q)$ 是输出 Q 从低电平到高电平对 D 信号的延迟时间， $t_{pHL}(E-Q)$ 则是 Q 从高电平到低电平对 E 信号的延迟时间。

根据不同的输入状态，还存在图中没有显示的 $t_{pLH}(E-Q)$ 和 $t_{pHL}(D-Q)$ 。对于 CMOS 集成电路，因为输出信号对各输入信号的延迟相差不多，有时统一以 t_{pHL} 和 t_{pLH} 表达，更经常的是取平均传输延迟时间：

（2）建立时间 t_{SU}

信号 D 的逻辑电平必须在使能信号 E 下降沿到来之前建立起来，才能保证正确地锁存。

t_{SU} 表示 D 信号对 E 下降沿的最少时间提前量。

（3）保持时间 t_{H}

在 E 电平下降后，D 信号不允许立即撤除，否则不能确保数据的锁存。

t_{H} 表示 D 信号电平在 E 电平下降后需要继续保持的最少时间。

（4）脉冲宽度 t_{w}

为保证 D 信号正确传送到 Q 和 \bar{Q} ，要求 E 信号的脉冲宽度不小于 t_{w} 。

上述 t_{SU} 、 t_{H} 和 t_{w} 是对输入信号的时间要求。如果电路运行中达不到要求，则会分别出现如图5.3.9所示的情况，可能导致 D 锁存器不确定的逻辑输出。

(b) $t_{\{H\}}$ 表示 D 信号电平在 E 电平下降后需要继续保持的最少时间。此处 $t^{\{ \prime \}_{\{H\}}}<t_{\{H\}}$, 因此无法保证正确的锁存;

(c) 为保证 D 信号正确传送到 Q 和 \bar{Q} , 要求 E 信号的脉冲宽度不小于 $t_{\{w\}}$ 。此处 $t^{\{ \prime \}_{\{w\}}}<t_{\{w\}}$, 因此因此无法保证正确的数据传送。

编辑于 2022-11-26 15:35 · IP 属地辽宁

锁存器 数字电路



发布一条带图评论吧

2 条评论

默认 最新



哈哈

超赞

08-13 · IP 属地上海

回复 喜欢




宫商角羽徵

写的太好了

02-28 · IP 属地广东

回复 喜欢

推荐阅读

 

【电子】存储技术入门知识

诚毅学长



关于存储技术的最强入门科普

小枣君

发表于鲜枣课堂



汇编常识——存储器在计算机中的组织

低着头走上坡路

非易失性存储器和易失性存储器的对比

非易失性存储技术是指即使在断电的情况下数据也不会丢失的存储技术。非易失性存储技术主要分为字节寻址和字寻址两类。在很早以前，非易失性存储技术主要用于存储程序和数据。随着技术的发展，非易失性存储技术已经广泛应用于各种领域。在很

liuliyiing